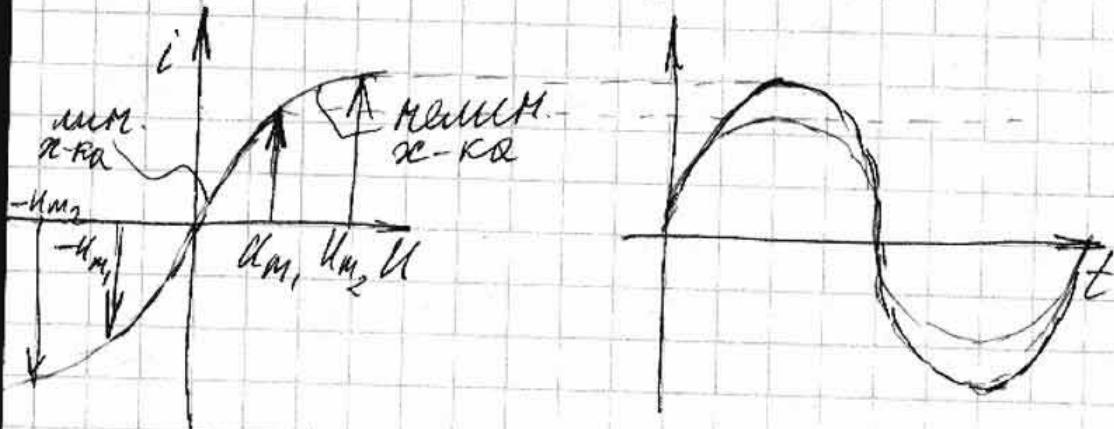


Амперианское сопротивление
в нач. цепи перед. тока



- В нач. цепи перед. тока идет
известно одновременное изменение, следи-
мущее напр.-е и тока

Методы расчета и ана-
лиза нач. цепей перед.
тока.

1. Аналит.
2. Графо-анал.
3. Графич.
4. Численные

Городок расчета.

- 1) Проверка бездействия реакции
- 2) Проверка бездействия за-коготь прием. бездей.
- 3) Реакция реакции
- 4) Гармон. анализ ре-акции
- 5) Коррекция пер-ов

Аналитич. методы
расчета нач. цепей перед.
тока.

Аналит. приближ.: а) стат. начин.

б) экспон. начин.

в) многочл. начин.
г) прямое со-ин

$$u = U_m \sin \omega t \rightarrow i = \alpha_0 + \alpha_1 U_m \sin \omega t + \alpha_2 U_m^2 x \sin^2 \omega t; \sin^2 \omega t = \frac{1 - \cos 2\omega t}{2}$$

$$\sin^3 \omega t = \frac{3}{4} \sin \omega t - \frac{1}{4} \sin 3\omega t$$




Пр. 2: $H = d \operatorname{sh}(\beta B)$ — кривые намагнит.

$$H = d \operatorname{sh}(\beta B_m \sin \omega t) = d (\beta B_m \sin \omega t + \frac{(\beta B_m)^3}{3!} \sin^3 \omega t + \frac{(\beta B_m)^5}{5!} \sin^5 \omega t + \dots)$$

График намагнит. циклов

- a) кусоч. — закон Фарадея, метод Берна
- b) метод постепен. приближения
- c) метод узлов отсечек

a)

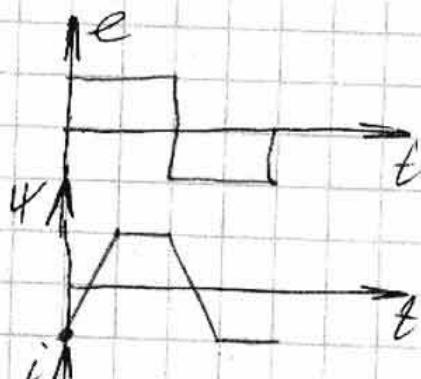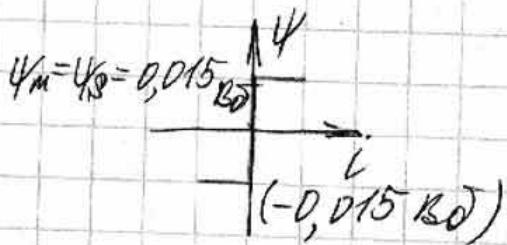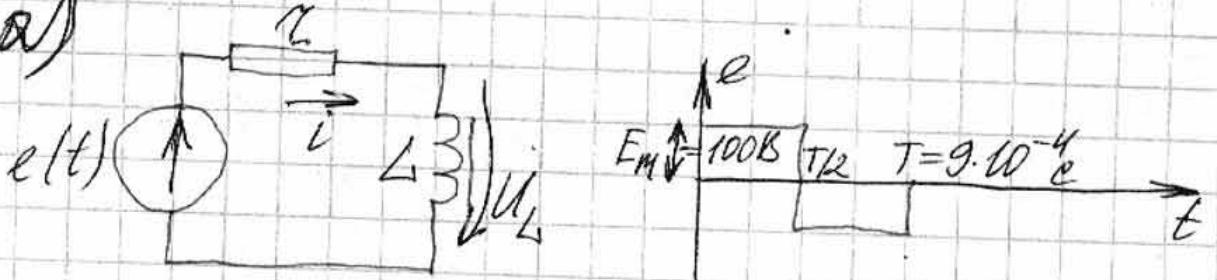

Времяч. циклов.
мод. лин. момента
скоркот., т.к. L
лини. скоркот.

П.Т. 86000р. Сверх

$$\text{II з.к.: } iR + U_L = e(t); U_L = \frac{d\psi}{dt}, iR + \frac{d\psi}{dt} = e(t)$$

$$i=0 \rightarrow \frac{d\psi}{dt} - e(t) = E_m = 100$$

$$\psi = E_m t + C$$

$$t=0; \psi = -4m = -4_0 \Rightarrow -4m = C$$

$$\boxed{\psi = 100t - 0,015}$$

$$\psi = \psi_m = 0,015 \text{ Вс} ; 0,015 = 100t; -0,015 \Rightarrow t_1 = 3 \cdot 10^{-4} \text{ с}$$



$$2) t_1 \leq t < T/2; \psi = \psi_m = 0,015 = \text{const}$$

$$iR = e(t) = 100$$

$$i = \frac{100}{R} = 0,1 \text{ А}; R = 1000 \Omega$$

$$U_L = 0 = \frac{d\psi}{dt}$$

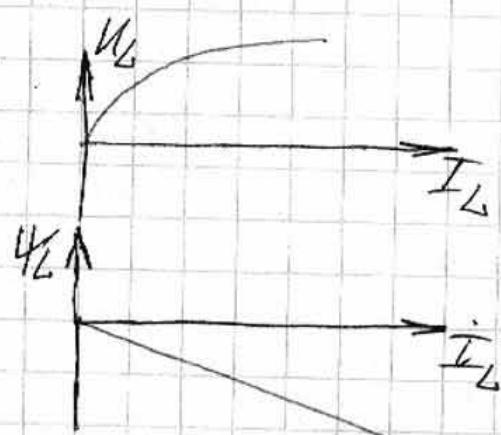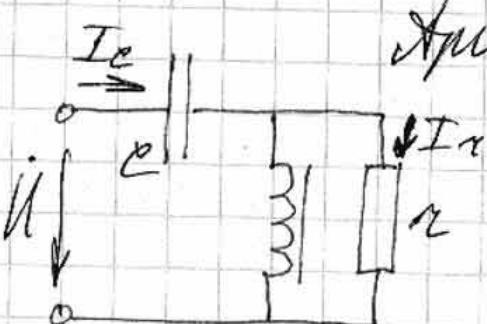
$$3) t > \frac{T}{2}; \text{ Постоян. в сопр. паралл.}$$



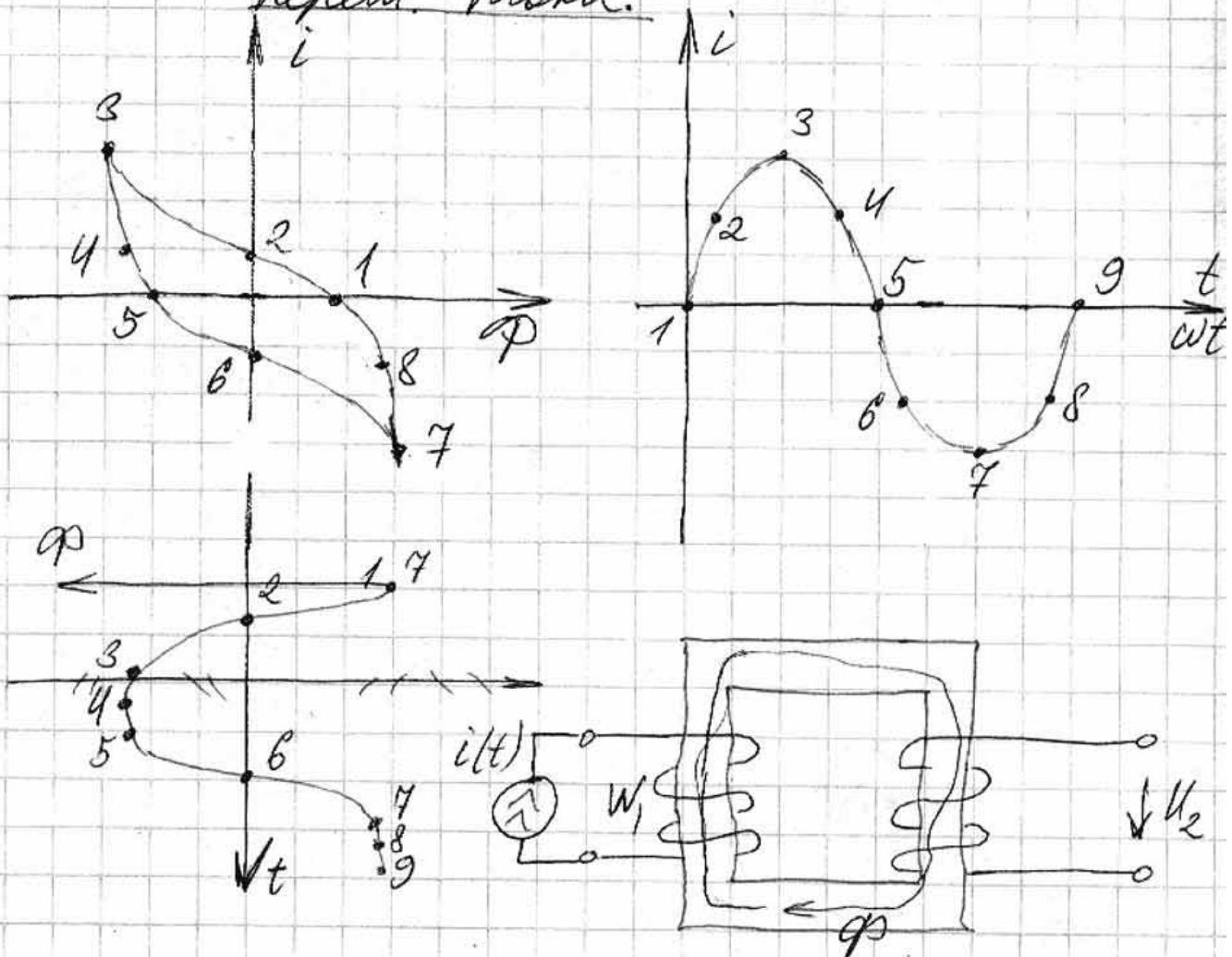- 1) Выбор начальные п.т.; $\dot{U}_L' = U_L' e^{j\psi_L}, \dot{I}_L = I_L' e^{j\psi_L}$
- 2) $I_R = \frac{U_L'}{R}$; 3) $\dot{I}_L' = I_L' + \dot{I}_L' \quad 4) \dot{U}_L' = I_L' (-jX_L)$


$$5) \dot{U}' = \dot{U}_e' + \dot{U}_L - \text{сравн. с заз. и идент.}$$

Графич. методы
расчёта токов. цепей
перен. мока.



$$i = I_{\max} \sin \omega t$$

27.10.04г

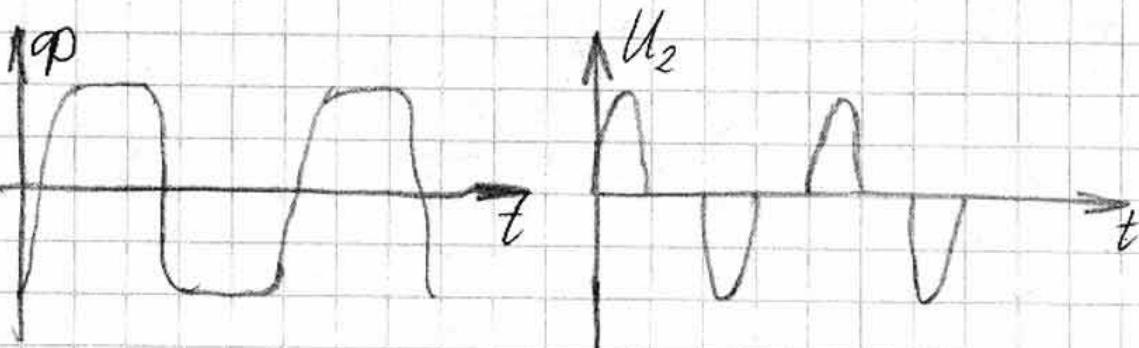

Динамический расчёт
максимального нап-ва.

$$1) \text{ Амплитуда напряжения на выходе } BAK: H = d \sinh \beta B$$

$$i_{W_1} = H \ell, \quad H = \frac{i_{W_1}}{\ell} = \frac{W_1 I_m}{\ell} \sin \omega t = d \sinh \beta B$$

$$B = \frac{1}{\beta} \operatorname{arcsinh} \left(\frac{I_m w}{d} \sin \omega t \right); \varphi = B \cdot S,$$

то S - это максимум напоросбога

$$i = I_m \sin \omega t; U_2 = W_2 \frac{d \varphi}{dt} = \frac{W_2 S}{\beta} = \frac{I_m w_1}{\ell d} \times$$
 ~~$\cos \omega t$~~


$$\frac{\cos \omega t}{\sqrt{1 + \left(\frac{I_m w_1}{\ell d} \right)^2 \sin^2 \omega t}}$$

$$|U_{2m}| = \frac{W_2 S}{\beta} \frac{I_m w_1}{\ell d}; T_0 = \frac{\ell d}{w_1};$$

$$x = \frac{U_2}{U_{2m}}; y = \frac{I_m}{T_0} \sin \omega t; \omega t = \delta \Rightarrow$$

$$x = \frac{\cos \delta}{\sqrt{1 + y^2 \sin^2 \delta}}$$

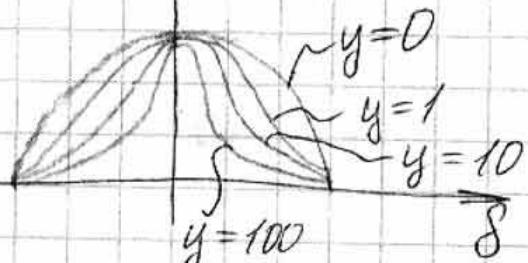
$$y = \sqrt{\frac{4 \cos^2 \delta - 1}{\sin^2 \delta}} = \sqrt{\frac{3 \cos^2 \delta - 1}{\sin^2 \delta}}$$





$$\begin{aligned} \delta &\rightarrow y \rightarrow T_0 = \frac{I_m}{y} \rightarrow w_1 = \frac{d \ell}{T_0} = \frac{d y}{I_m} \rightarrow \\ \text{максимум} &\rightarrow w_2 = \frac{U_{2m} \beta d \ell}{S I_m w_1} \end{aligned}$$

Рассмотренное при δ
всегда меньше единицы.
если δ больше единицы.



Рассмотренное например

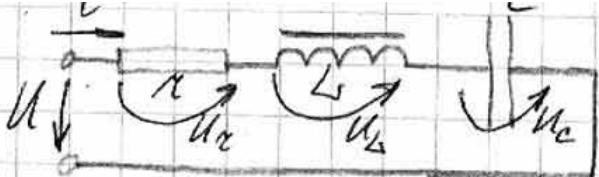

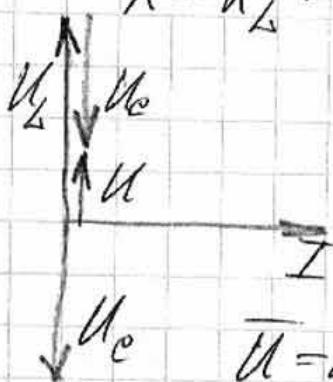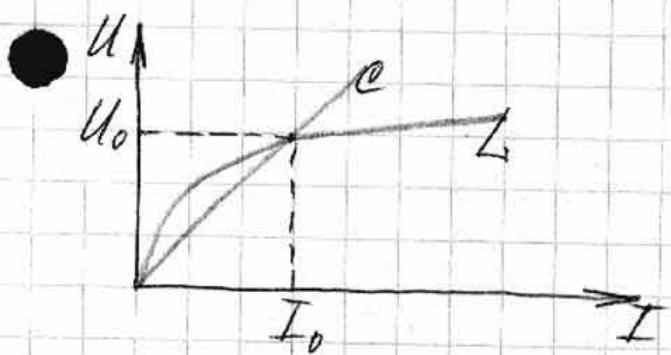Идеальный феррорез. т.ч. $X = X_L - X_C = 0$


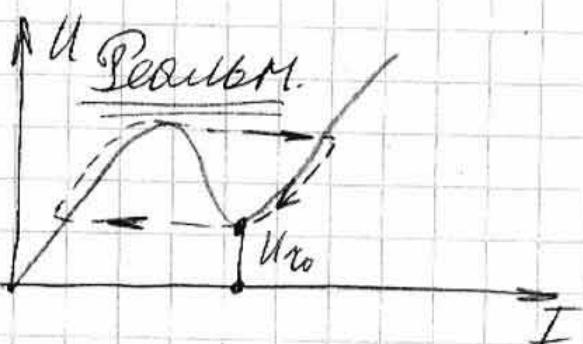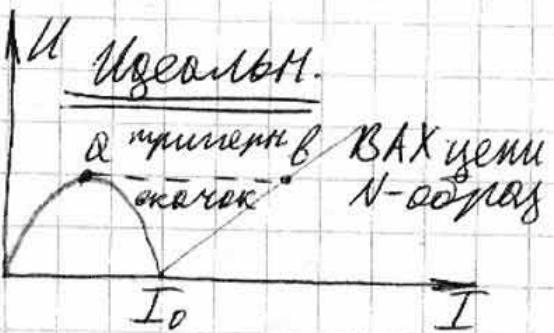
$$\bar{U} = \bar{U}_L + \bar{U}_C, U = U_L - U_C$$




Однако феррорез. он неэ. напрям.

- 1) пасм. характеристики
- 2) способы достичь регул-са
парам. ω, L, C - рег. напрям
или I - при феррорез.

- 3) регулаже только на сопр. гармон.
- и) пульсир. эдс, каскадн. ток и ток.

Регулирование токов.


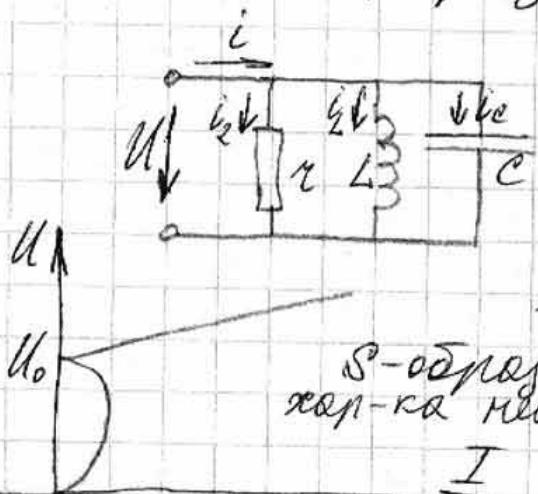


$$I = I_L + I_C$$

3-образн. недостаток
хар-ка недостат. для тока

идеальн.

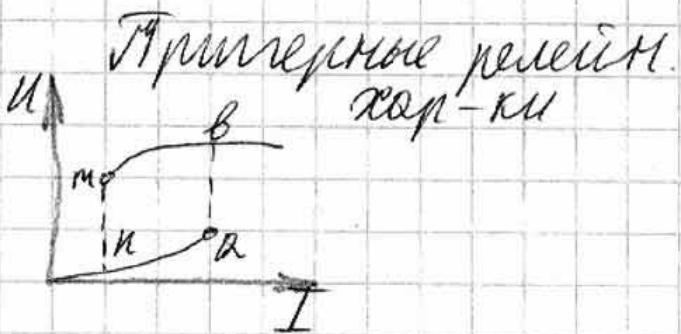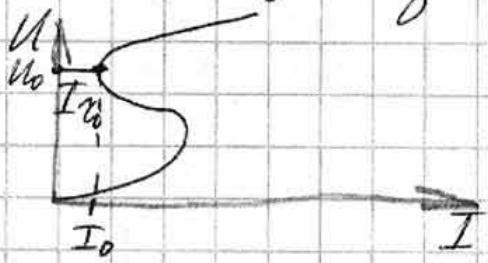
Резист. цепь $\delta \neq 0$, $R \neq \infty$



Омск. феррорез от неизмен.

- 1) неизм. хар-ки
- 2) способы воспом. рез-а
 w, L, C - изм. и имп I
- 3) неизм. на основ. гармонике
- 4) перм. эздревки, нелине. пок и конд.

Резорез стабильн. конд.

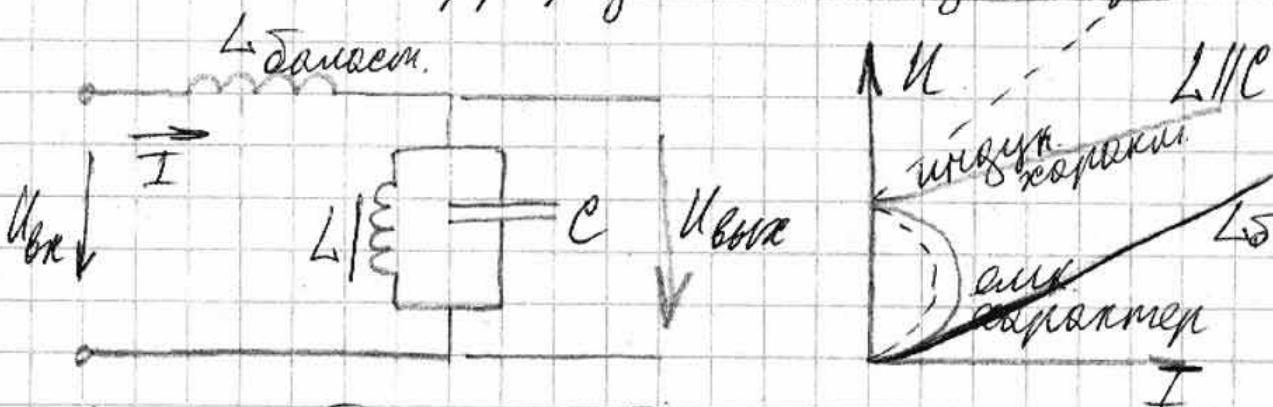


Задача задад. мы сюда можем.

$\Delta U_{ex} > \Delta U_{box}$ - эздревки стабильн.

$$K_{стаб} = \frac{\Delta U_{ex}/U_{ex, \text{сп}}}{\Delta U_{box}/U_{box, \text{сп}}} \approx \frac{U_{ex}}{U_{box}} > 1, \text{ чем баланс, тем, тем лучше.}$$

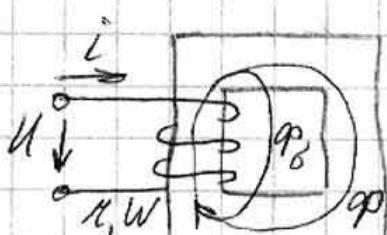Капушка со стабильн. сердечником в цепи перем. пока i_{90° -номок рассеяния



$\sim U \rightarrow \sim i \rightarrow \varphi$ - номок сопротив. (основ. рабоч. номок)

$$e = -\frac{d\psi}{dt} = -W \frac{d\varphi}{dt}; \psi = \varphi W - \text{ЭДС самоиндукции}$$

$$e_6 = -\frac{d\psi_6}{dt} = -W \frac{d\varphi_6}{dt}; \psi_6 = \varphi_6 W - \text{ЭДС рассеяния}$$

$$\psi_6 = L_6 i; \psi \neq \psi_i; e_6 = -L_6 \frac{di}{dt} \rightarrow E_6 = I X_6$$

$K_6 = \omega L_6$ - индукция реакт. конт. рассеяния.

$$\text{II з. К-Д}: U = ir - e - e_6 = ir + L_6 \frac{di}{dt} - e$$

Несимм. контура со
сдвигом:

$$U = -e = \frac{d\psi}{dt} = W \frac{d\varphi}{dt}. \quad r = 0; \varphi_f = 0$$

$$\text{Если } \varphi = \varphi_m \sin \omega t, \text{ то } e = -W \frac{d\varphi}{dt} = -W \varphi_m \omega \cos \omega t$$

$$\times \omega \cdot \cos \omega t = -W \varphi_m \omega \sin(\omega t + 90^\circ) = W \varphi_m \omega \sin \omega t - 90^\circ$$

$$\text{Вари. 1: } E_m = W \varphi_m \omega, E = E_m / R \cdot W \varphi_m \omega t_f = 4,44 \sqrt{W \varphi_m} - \text{ЭДС вдоль оси}$$


Вари. 2: ЭДС одна. она макс.ном. на 90°


10. 11.04

Прямотокомпенсация.

Уп-е привед. кр-ка:

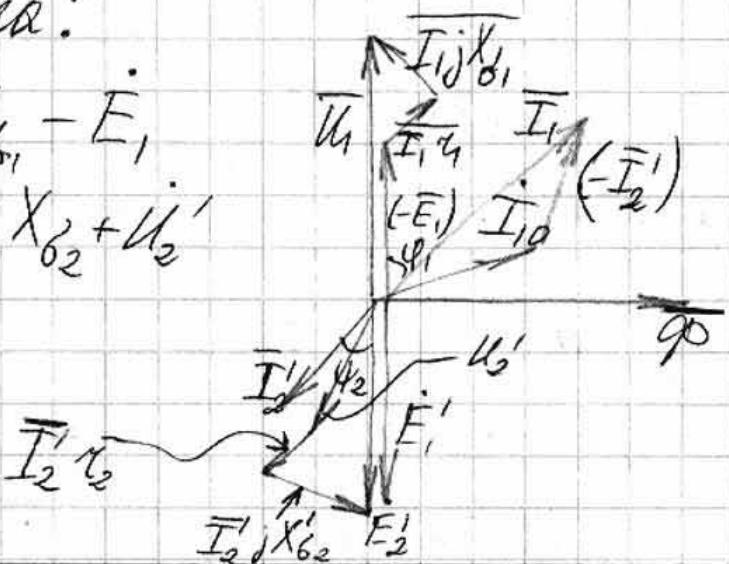
$$\begin{cases} \dot{i}_1 = I_1 \gamma_1 + I_1 j X_{L_1} - E_1 \\ \dot{E}'_2 = I_2 \gamma'_2 + I_2' j X_{L_2} + U_2' \\ \dot{I}_1 = \dot{i}_{10} - \dot{I}_2' \end{cases}$$



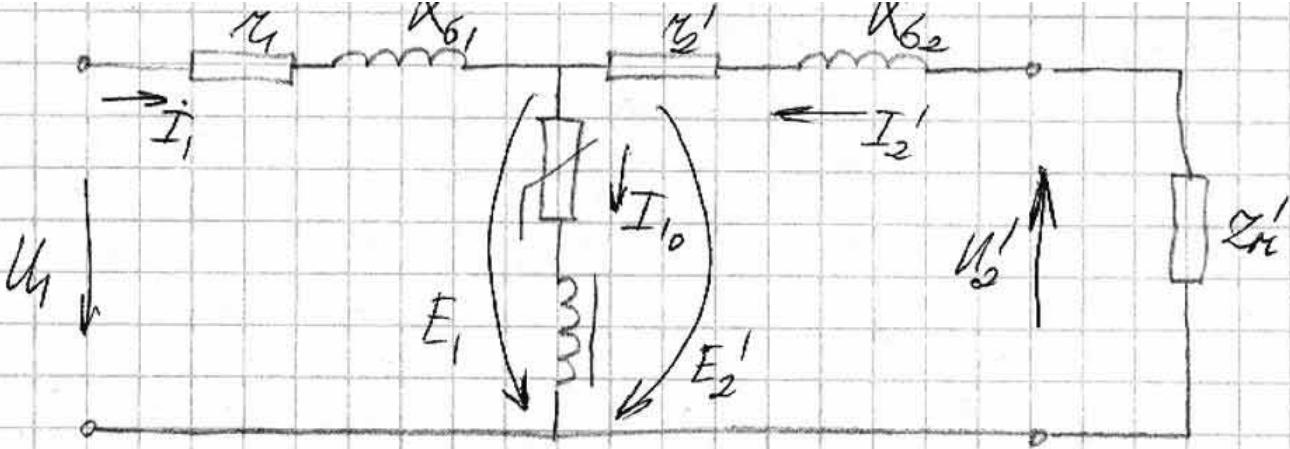


Упрощенное схема замещения нр - п.р.

$$1) I_{10} = (5 \div 7\%) I_{1M}$$

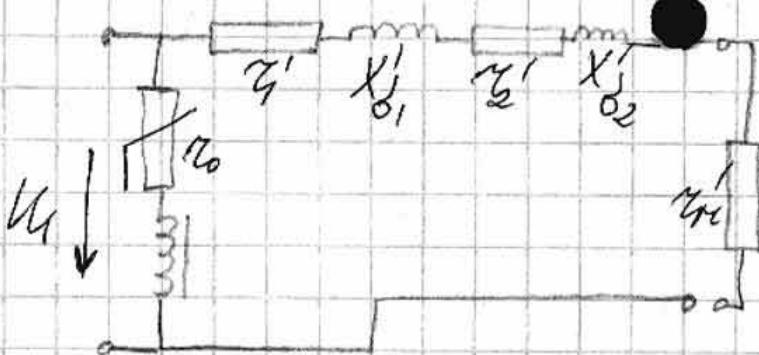

$$2) \dot{I}_1 = -\dot{I}_2$$

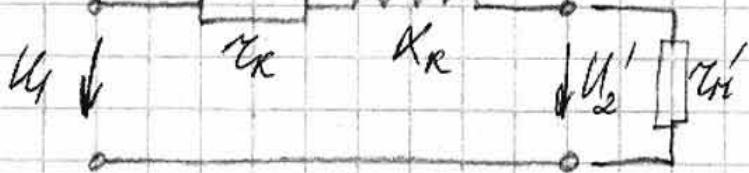

$$Z_p = Z_1 + Z_1', Z_1 \approx Z'$$

$$Z_s = Z_2 + Z_2', Z_2 \approx Z_6$$


Одном ХХ:

$$U_1 = U_{1M}, I_2 = 0, Z_n = \infty; I_{10} = (5 \div 7\%) I_{1M}$$

$P_{cmXX} = P_M$ — потреби стоянки; $U_{20} = E_2$, $U_{10} \approx E_1$

$$K = \frac{E_1}{E_2} \approx \frac{U_{10}}{U_{20}}, \text{ т.к. } Z_0 \gg Z_1, X_0 \gg X_{61}$$

Сл. заменяю. :

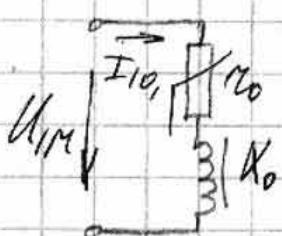

Установка КХ опред.: 1) $P_{CM} = P_0$; 2) $X = \frac{U_{10}}{U_{20}}$;

$$3) Z_0 = \frac{U_{10}}{I_{10}}; \quad Z_0 = \frac{P}{I_{10}^2}; \quad R_0 = \sqrt{Z_0^2 - Y_0^2}$$

Основ K3: $U_K = (3 \div 5) U_M$ ~~в~~ сравн. напр.


нах, при $I_1 = I_{IM}$, $I_2 = I_{EM}$

P_K = потреб в магн (макс не как в КО-
нукт. режиме)

$$P_K = I_{IM}^2 Y_1 + I_{EM}^2 Y_2$$

Установка КЗ опред.: 1) $P_{MAGN} = P_K$

2) Тарах. ср. замену:

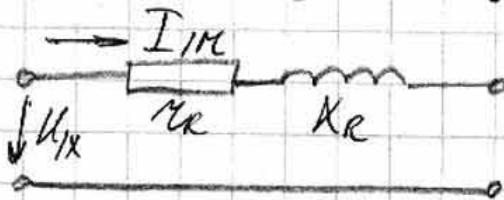

$$Z_K = \frac{U_{KX}}{I_{IM}}, \quad Z_K =$$

$$= \frac{P_K}{I_{IM}^2}, \quad X_K = \sqrt{Z_K^2 - Y_K^2}$$

$$Y = Y'_1 = \frac{Z_K}{2}, \quad X_{f1} = X'_{f1} = \frac{X_K}{2}$$


Изменение вторичного
тр-ра под нагрузк.

$$\Delta U_2 = U_{20} - U_2; \quad \Delta U_2 \% = \frac{U_{20} - U_2}{U_{20}} \parallel \frac{R}{K} \parallel \frac{1}{K} \Rightarrow \parallel$$

$$\parallel \frac{R}{K} \parallel = \frac{U_M - U'_2}{U_M}; \quad U_{20} K = U_M; \quad U_2 \cdot K = U'_2$$

Две упрощ. ср. заменения:
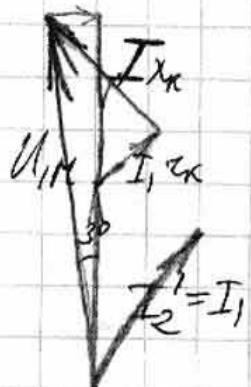
$$m_H = (U_M - U'_2) m_H = m_P + p_R = \\ = (I_1 Y_K \cos \varphi_2 + I_2 Y_K \sin \varphi_2) m_H \Leftrightarrow$$





$$\textcircled{2} \quad \frac{I_{1M}}{I_M} (I_1 \gamma_k \cos \varphi_2 + I_1 \chi_k \sin \varphi_2) m_4$$

$$\frac{I_1}{I_{1M}} = \beta - k - m \text{ нагрузки нр-ка}$$

$$I_{1M} \gamma_k = u_{ka}, \quad I_{1M} \chi_k = u_{kp}$$

$$u_{1M} - u'_2 = (u_{ka} \cos \varphi_2 + u_{kp} \sin \varphi_2) \beta$$
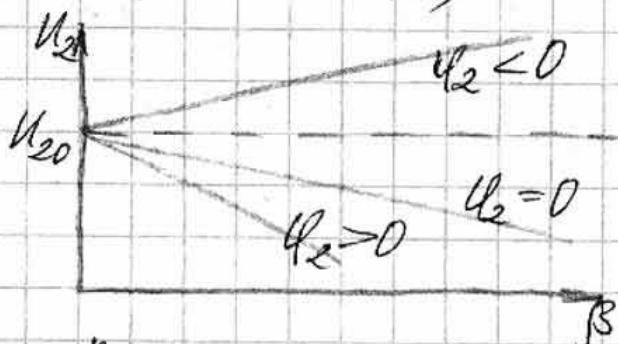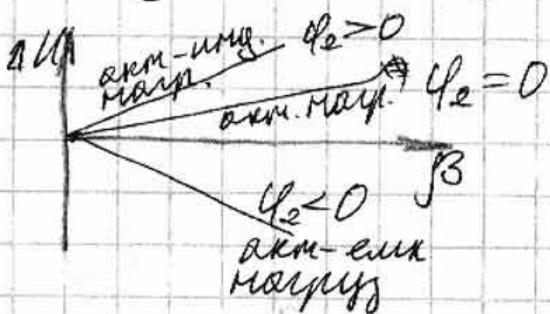
$$\Delta U_2 \% = \beta (u_{ka} \% \cdot \cos \varphi_2 + u_{kp} \% \cdot \sin \varphi_2)$$



Временное раб-ка
нр-ка $u_2 = u_{20} - \Delta u_2$
Нагр-ся. $k - ka$ нр-ка

KTD нр-ка.

$$P = \frac{P_2}{P_1} - \text{акт. мон. нагруз.}$$

акт. мон. из сеч.


$$P_2 = u_2 I_2 \cos \varphi_2 = \frac{I_{2M}}{I_{2M}} u_2 I_2 \cos \varphi_2 = \beta S_{2M} \cos \varphi_2$$

~~$$P_1 = P_2 + P_{cm} + P_M ; P_{cm} = P_0 ; P_M = I_1^2 r_1 + I_2^2 r_2 =$$~~

$$= \beta^2 \cdot P_{k, \text{ном}}$$


$$P_1 = \beta \cdot S_{2M} \cdot \cos \varphi_2 + P_0 + \beta^2 P_k$$
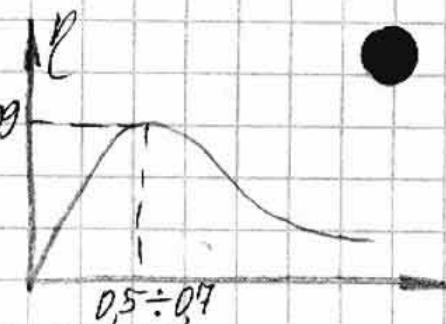
$$\eta = \frac{\beta \cdot S_{2M} \cos \varphi_2}{\beta \cdot S_{2M} \cos \varphi_2 + P_0 + \beta^2 P_k}$$



Специальное упр-рое.

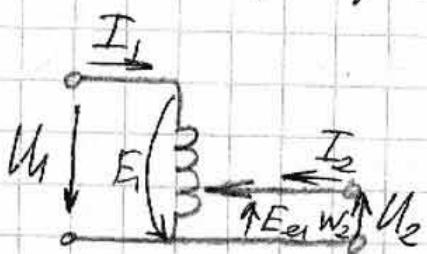1. Напряжение на выходе.
2. Амплитуда $-P_{\text{вых}}$ - обозначим как. упр-рое.



$$k = \frac{E_1}{E_2} = \frac{W_1}{W_2}$$

Упр-рое макс. соединят.

$$I_1(W_1 - W_2) + I_{12} W_2 = I_{10} W_1$$

$I_{10} \approx 0$, то между : $I_1(W_1 + W_2) = I_{12} W_2$

$$I_{12} = I_1 \left(\frac{W_1}{W_2} - 1 \right) = I_1 (k - 1)$$

Если $k \rightarrow 1$, то I_{12} -макс

$$\begin{aligned} S^0 &= U_1 \cdot I_1 = E_1 \cdot I_1; S_{\text{огр}}^0 = S_{A-\alpha}^0 = (E_1 - E_2) I_1 = \\ &= E_1 I_1 \left(1 - \frac{W_2}{W_1} \right) - \text{передав. э/м мощность} \end{aligned}$$

$S_{\text{огр}} = E_2 \cdot I_{12}$ - приемлемое макс.


$$E_2 \cdot I_{12} = E_1 \frac{W_2}{W_1} \cdot I_1 \left(\frac{W_1}{W_2} - 1 \right) = E_1 I_1 \left(1 - \frac{W_2}{W_1} \right) - \text{прием. макс.}$$

Макс. э/м $\delta \left(1 - \frac{W_2}{W_1} \right)$ раз меньше полной

Приемлем. амплитуда - ро при $k \approx 1$:

- 1) меньше все одинаковы и соргети.
- 2) меньше погреш.
- 3) дальше КПД

3. Трехтранзисторный упр-р.

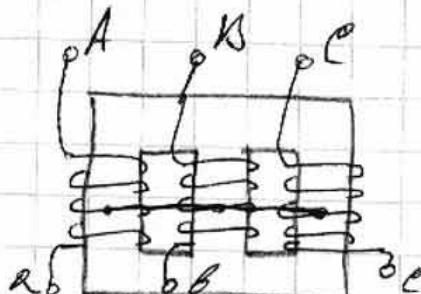

κ	w_1/w_2	$\sqrt{3}w_1/w_2$	w_1/w_2	$w_1/\sqrt{3}w_2$
----------	-----------	-------------------	-----------	-------------------

$$1 \quad U_1 = \sqrt{3}U_2$$

$$\Delta \quad U_1 = U_2$$

$$\kappa = \frac{U_1}{U_2}$$

4. Численное реш-е. Тр-еюю мож
Пр-еюю оценка. ($U_2 = 100\text{В}$) $(I_2 = 5\text{А})$

Генераторы переходят на макс.

1) Генераторы с магн. обод. возд.

Возд. обод. $I_{\text{эф.}} = B l \frac{\omega}{2}$

издук \uparrow актив \uparrow мн. скор.
актив $\frac{T D n}{30,28}$

$$E_{\text{эф.}} = \sum e_{\text{эф.}} = k_e \varphi \cdot n$$

коэф. $k - m$

скор. вращ.
[°/мин]

D-коды
номера.

2) Генераторы самовозбуждения.

E_d ~~ВАХ обод.~~
~~возд.~~ ~~а-ра ХХ ген-ра~~
~~самовозбужд.~~

Числовые
самовозбужд.

I_b

- 1) Начало от-
тока начиная
- 2) Снижение
вoltage начи-
навшегося и начи-
навшегося
- 3) Сопр. $r_{\text{вс}}$.

< 1 вольт кризис.

Физич. действие зви-
сковых дисторшн. пока.


$$f_{\text{эм}} = B I_d l - \text{сила Ампера, по правилу левой руки.}$$

$$M = K_m \varphi I_d, K_m - \text{коэф. } k-m, I_d - \text{ток}$$

$$M = \beta I_d - \text{коэф. мн. с } I_d \text{ при } \varphi = \text{const}$$

Способы возбуждения машин постоянного тока.

Несоб. Одн. Воздушн.

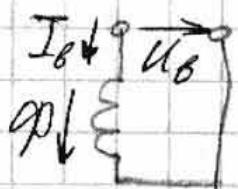


Муфтовое Одн. Возд.




Сереское Одн. Возд.



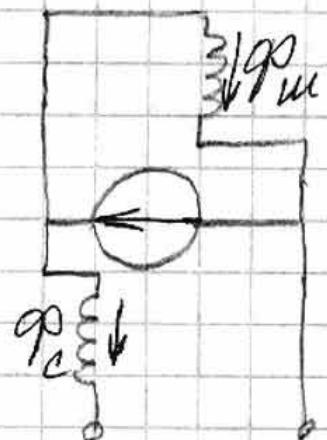
Компактное Одн. Возд.
сопр. в вентильное вкл.
одн. возд - е.



Возбуждение генератор. мот.

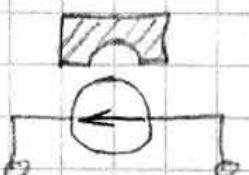



Работа цепочки-
компл. угла.

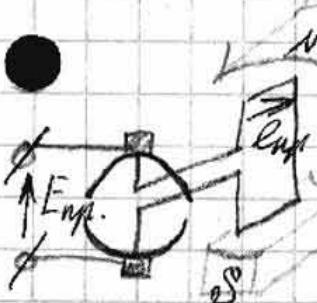

$$\alpha = 0 \\ E_0 = 2E_{mp}$$
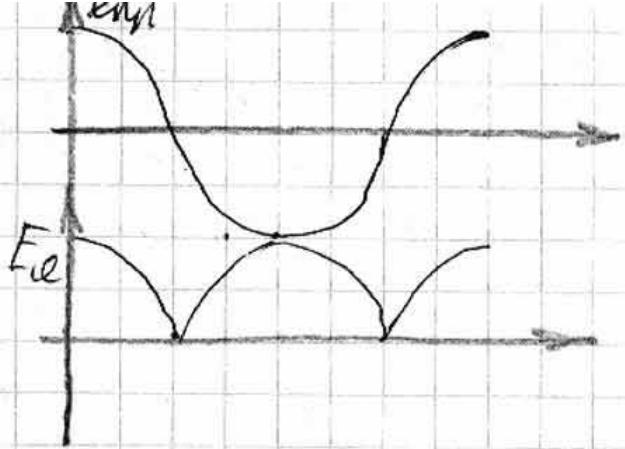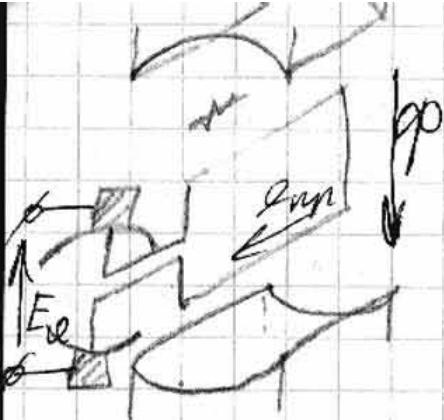
$$\alpha = \frac{\pi}{2} : \\ E_{mp} = 0$$






24.11.04г

Генераторы переменного тока.

Преобр. мож. энерг. в электрич.

A. Синхронное едином. возбуждение.

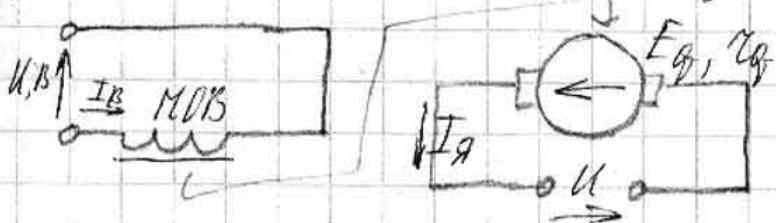


II з. к. D (установка):

$$U + I_A r_A = E_A$$

$$U = E_A - I_A r_A$$

$$E_A = K_e N \Phi = d\omega; \omega = \frac{\pi n}{30}$$

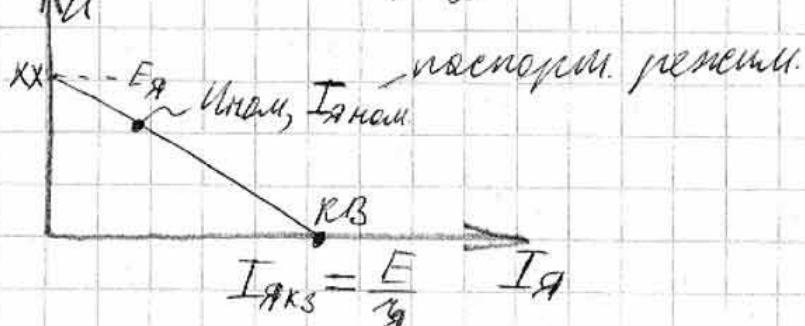
Внеш. магнит. х - ка генератора. $U(I_A)$



④: рециркуляция напр. в цирк. пред.

Б. Синхронной едином. возб.
(с самовозбужд.)


Возб. за счет сопротивления машины.

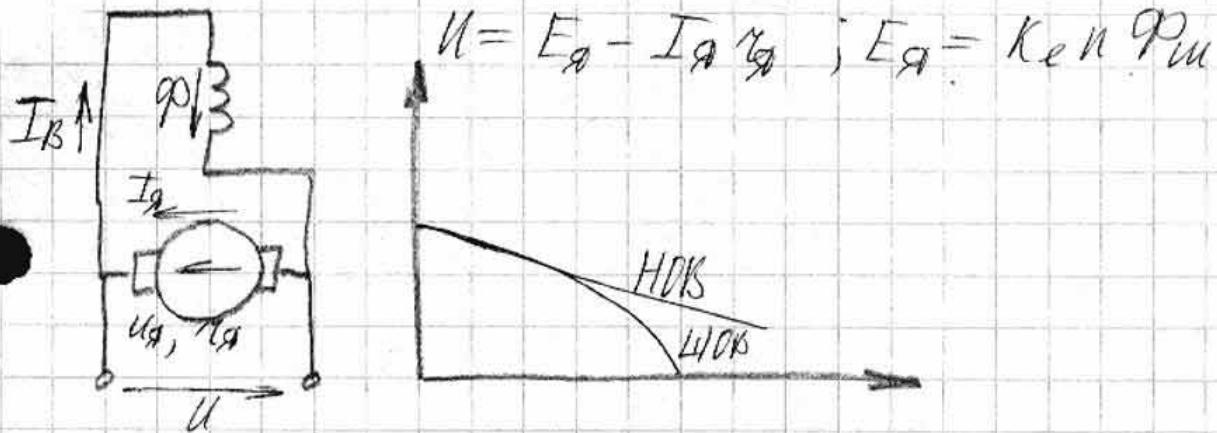

3. С коммутационной обмоткой
затрудн. (стаци.)


$P_{ш} + P_c$ - сомас. включ.

$P_{ш} - P_c$ - вспомог. включ.

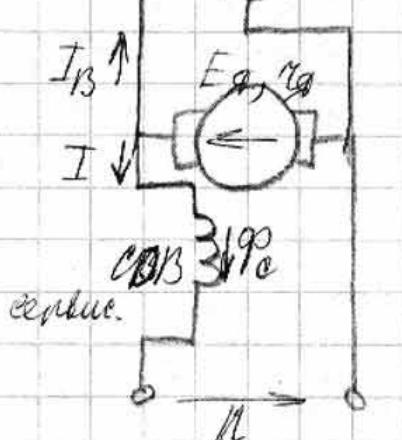

$$\text{II 3. K: } E_A = U + I_B(r_A + r_c),$$

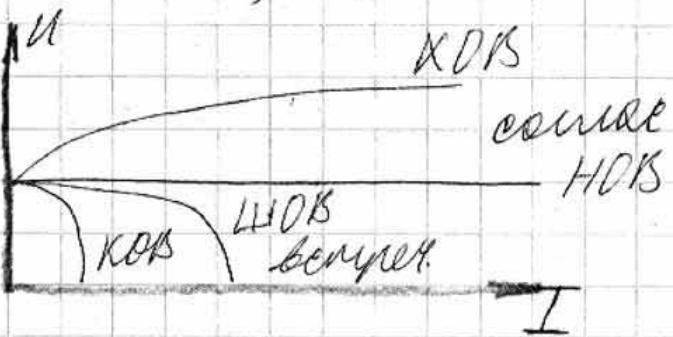
$$I_A \approx I, \quad E_A = K_e n (P_{ш} \pm P_c)$$



Движение по м
нека



A. Режимы при одн. вед.

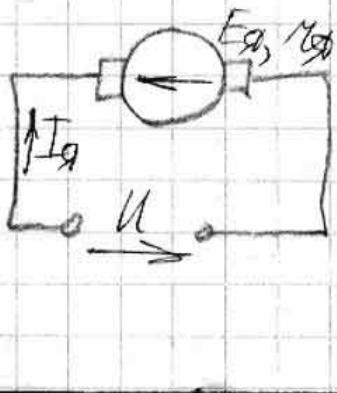


$$U - I_B r_B = E_A = K_e n P = d \cdot \omega$$

Скоростная характеристика

$$n = \frac{U - I_B r_B}{K_e P} = \frac{U}{K_e P} - \frac{I_B r_B}{K_e P}$$
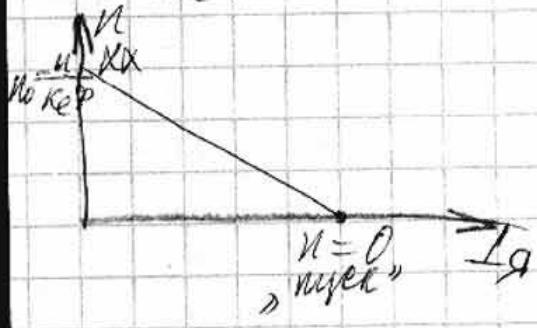
$$\alpha_0 = \frac{U}{K_e \varphi} - \text{скор. врац. при } X.$$




$$I_a = \frac{U - E_g}{R_g} = \frac{U - K_e n \varphi}{R_g}$$

Две орбиты вк. пока
будут вк. сопротивл.

Мех. х-ка движение.

$$M = KM \varphi I_a ; I_a = \frac{M}{KM \varphi}$$
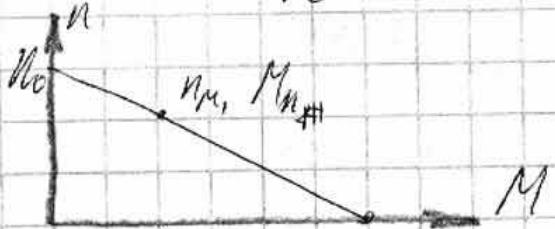
$$n = \frac{U}{K_e \varphi} - \frac{M_{ca}}{K_e \varphi K_m \varphi} ; \omega = \frac{U}{\alpha} - \frac{M_{ca}}{\alpha \beta} ; M = \beta I_a$$




Резулт. скор-ти врац.
движение.

$$n = \frac{U}{K_e \varphi} = \frac{M(r_a + r_g)}{K_e \varphi K_m \varphi}$$

$$\Delta H \quad U'' > U'$$
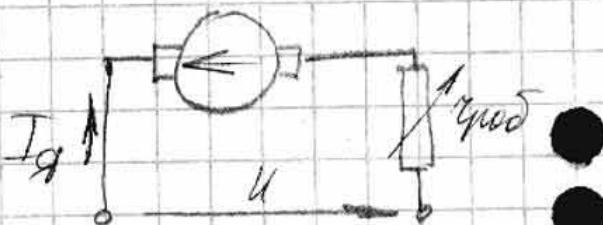
$$\begin{aligned} U &> U_M \\ U'' &< U_M \end{aligned}$$



① Резул. вверх и вниз
внеш. пределах.

② Исп. макс. каск. батар.
для винт. макс. резул.
шагом.

2) Числ. шаги полюса. (результат каскада)


Фундамент.

$$n_0 = \frac{U}{K_e \varphi} \text{ увелч;} \quad \frac{M(r_a)}{K_e \varphi K_m \varphi} \text{ увелч (крутиз. х-ки)}$$

скор. вращ. мом. увелич.


$$F_d = K_e \varphi n - \text{уменьш} \rightarrow I_d \text{ увелич}$$

- 3) Ищем. угол об. сопротивл. мом.

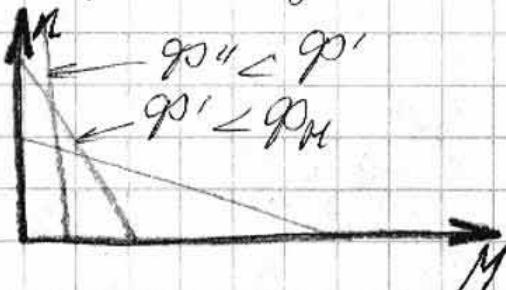

Помоги на результ.
 $\rho = I_d \cdot r_g$.


- 4) Частичное результ. мом.

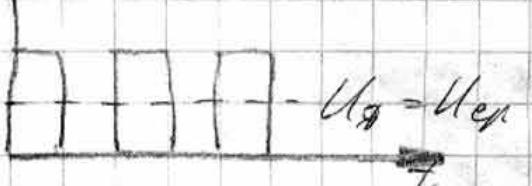

Частичное результ.
занесение.

1. ДЛТ с ШOB


5. ДЛТ с СOB

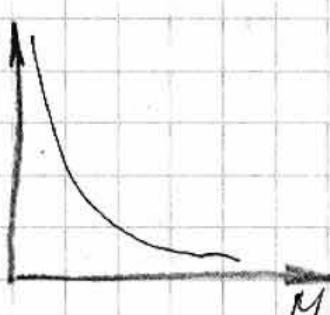

$$n = \frac{U}{K_e \varphi} - \frac{M_d r_g}{K_e \varphi K_M \cdot \varphi}$$


$$M = K_M \varphi I_d ; M=0, I_d=0, \varphi=0, n \neq 1$$

ВДЛТ с COB

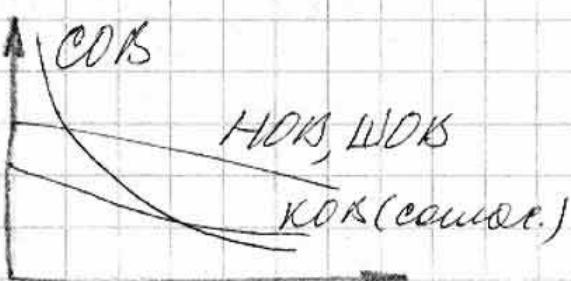

Частич. результ.

1) Генераторное (рекуперативное)

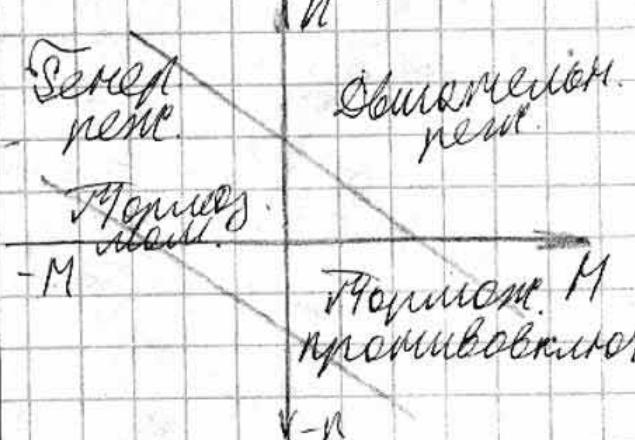

Мод. генерат. тормоз. магн.


$$E_g > U, I_g = \frac{U - E_g}{R_g} < 0$$

Был спасов генерат.

2) Торможение противоводействием.

$$M_{\text{эм}} = M_e \rightarrow n=0, M_e > M_n \rightarrow n < 0$$

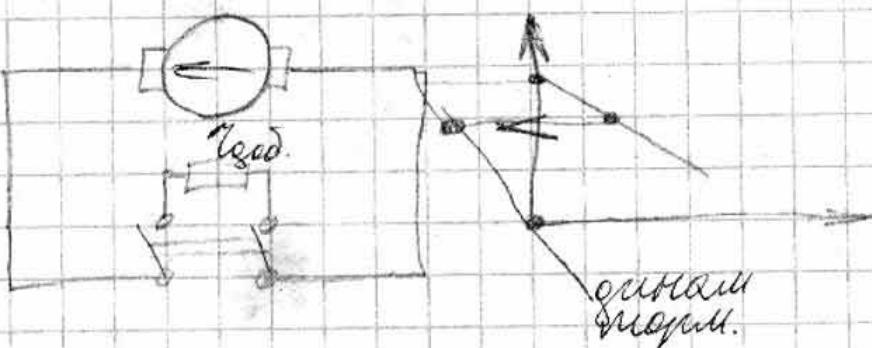3) Динамич. торможение (динамиково гаш-е, брауз по каскаду)





$$n = \frac{I}{k_e \varphi} - \frac{M_{\text{эм}}}{k_e \varphi k_m \varphi}$$

15.12.04г

Двухкоординатный исполнительный
асинхронный двигатель с
послойным ротором.

Хочем. диступротейсив.

{Что такое блок управление?}

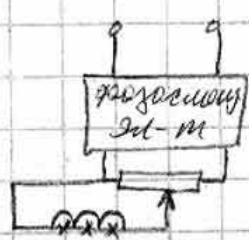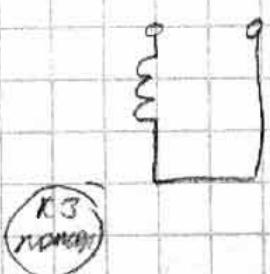





$0 \leq U_g \leq U_{\text{ном}} - \Delta U_{\text{нап-}} - \Delta U_{\text{изд-е}}$

$U_g = 0 \rightarrow \text{ПМП - пульсир.}$
максим. насе


$U_g = U_{\text{ном}} \rightarrow \text{КВМП - кругов.}$
брзус. макс. насе

ПМП → ЭВМП → КВМП

мимич.

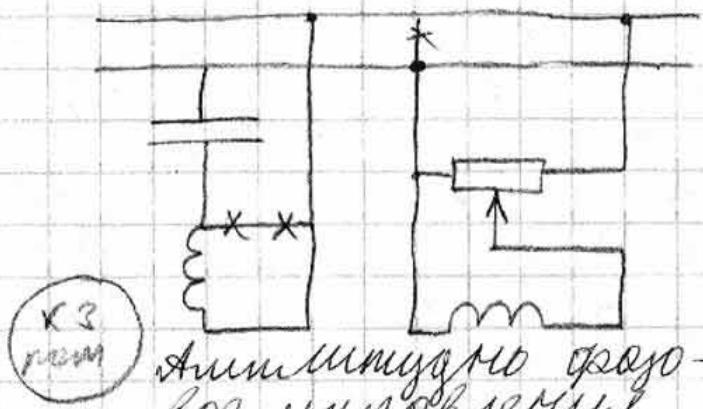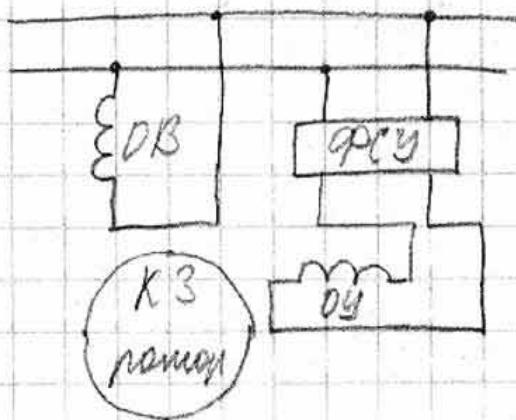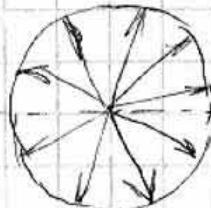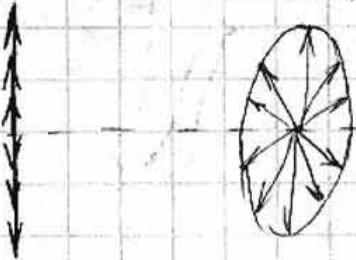


мен. π -ко

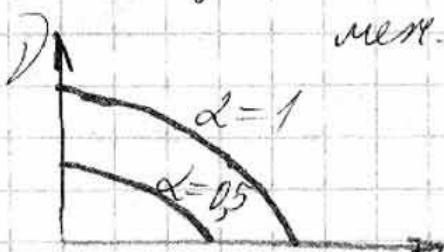


$$J = \frac{n}{n_0}; \quad m = \frac{M}{M_0}$$

$$\alpha = \frac{U_2}{U_{2m}}$$

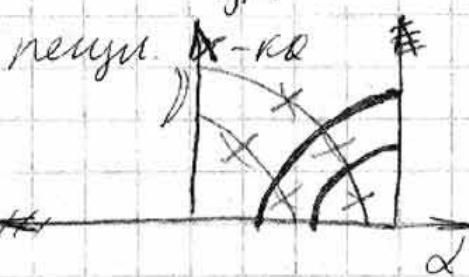


односторонний АД.

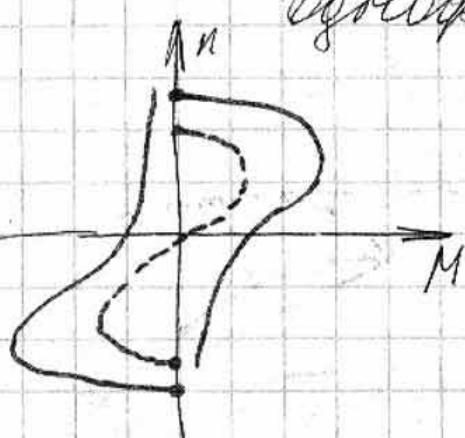



сам замыкающее
не момент

двух полюсов
переменной частоты.

Три основные сущ. генератора:

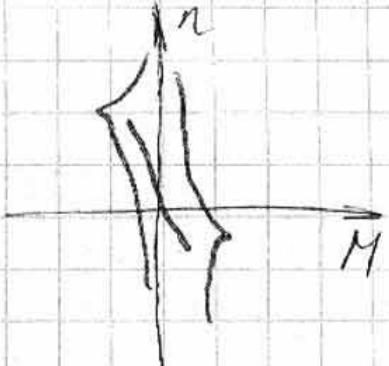

Асинхронный машина-
гератор.

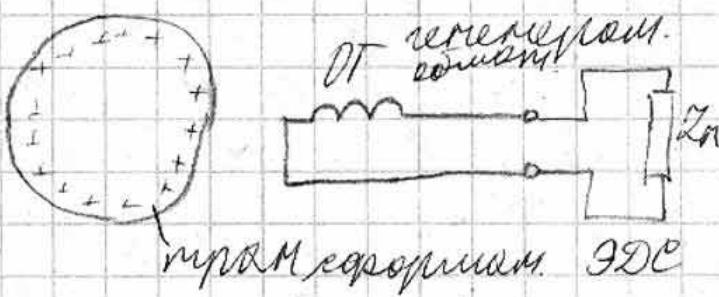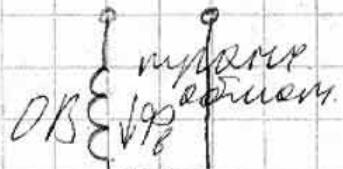

Синхронное машины.

Чему - то:


Однофазка - три фазы отдельно
Второй - индукцион. с един. постоеат.
третий - индукцион. коротким. концом со
щелч.

Второй е необ. рыв. под. напря.

Синхрон.: пр. ~~трансформатор~~

Синхр. генератор.

Генератор 3-х фаз. ток

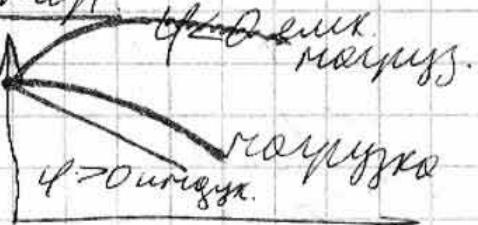


Физич. здравств. CD.

Кромому - пост. магн.

К статору - переменн. магн.

Одном. соуд. КВ МГ


Оно увелич. магн. насе. полюса

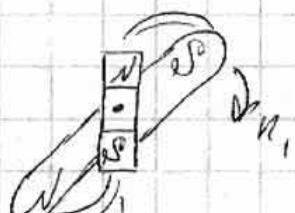

Если $\theta = 0$, то $M = 0$

θ -угол рассеяния

Введем условную ре-ку:

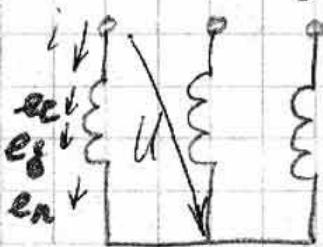

$$U = i \tau - \ell_e - \ell_b - \ell_n$$

$-\frac{d \ell_e}{dt} = \ell_e$ - ЭДС от полюса статора

$$\ell_e = \varphi_c \cdot W = L_c \cdot i$$

$$\ell_e = -L_c \frac{di}{dt}; \quad \ell_b = -\frac{d \ell_e}{dt} - \text{ЭДС рассеяния от полюса ротора}$$

ℓ_n - ЭДС от полюса изоляции


В компр. одн. ми.

$$i = i \tau + i j \omega L_c + i j \omega L_b - \dot{E}_n$$

$$\tau = 0; \quad \omega L_c = X_c, \quad \omega L_b = X_b; \quad X_c + X_b = X = \mu e$$

актив. сопр. сопр. среды статора

BD магн.

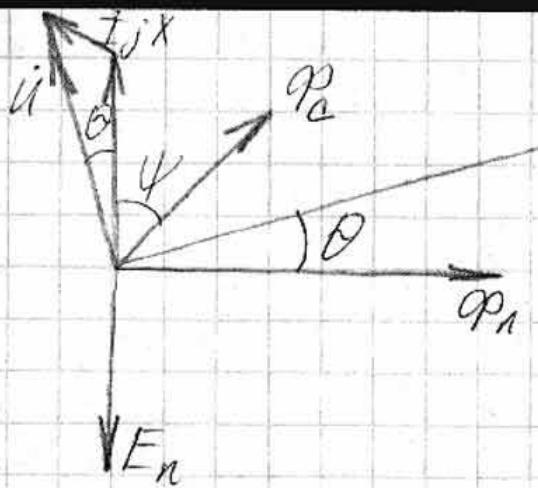

$$I_d = I \sin \psi$$

$$\varphi = \theta + \psi$$

$$I_g = I \cos \psi$$

$$I_g X_d = U \sin \theta$$

$$I_d = \frac{U \sin \theta}{X_d}$$

$$I_g X_d = U \cos \theta - E_n, I_d = \frac{U \cos \theta - E_n}{X_d}$$


$$P = 3UI \cos \varphi = M\omega, \quad M = \frac{3UI \cos \varphi}{\omega} = \frac{3U}{\omega} I \cos(\varphi + \theta) =$$

$$= \frac{3U}{\omega} I (\cos \varphi \cos \theta + \cancel{\sin \varphi \sin \theta}) = \frac{3U}{\omega} \cancel{I \cos \theta} \times$$


$$\times \left(\frac{U \sin \theta}{X_d} \cos \theta - \frac{U \cos \theta - E_n \sin \theta}{X_d} \right) =$$

$$= \frac{3U}{\omega} \left(\frac{U \sin \theta \cos \theta}{2X_d} - \frac{U \sin \theta \cos \theta}{2X_d} + \frac{E_n \sin \theta}{X_d} \right)$$
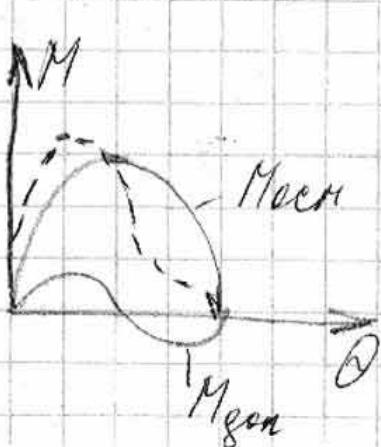
$$M = \frac{3UF_n}{\omega X_d} \sin \theta + \frac{3U^2}{2} \sin 2\theta \left(\frac{1}{X_d} - \frac{1}{2X_d} \right)$$



$$X_d < X_{d1}$$

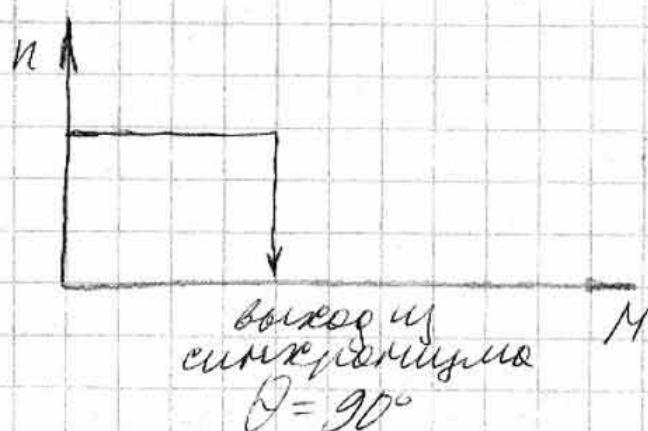

Диск генератора. Максимальный угол
поворота θ_m ; если $\theta_m = 90^\circ$, то вектор M сразу же уменьшается.